

---

# 数字逻辑

## 第三章 组合逻辑电路分析与设计

北京理工大学 计算机学院

张磊

[leizhang@bit.edu.cn](mailto:leizhang@bit.edu.cn)

# 本章内容

---

## 一. 设计过程

- 1. 规范化
- 2. 形式化
- 3. 优化
- 4. 工艺映射
- 5. 验证

---

## 1. 规范化

- 指定组合电路行为

## 2. 形式化

- 用真值表对输入输出形式化

## 3. 优化

- 优化逻辑，减少门输入成本，如卡诺图优化

## 4. 工艺映射

- 将优化后逻辑映射到实现工艺

## 5. 验证

- 验证设计正确性

## 优化的结果：


$$W = A + BT_1$$

$$X = \bar{B}T_1 + B\bar{T}_1$$

$$Y = CD + \bar{T}_1$$

$$Z = \bar{D}$$

等价与

 

---

## ■ 4. 工艺映射

### □ 给定设计好的电路概要图

- (含与门、或门、反相)

### □ → 到与非门

- 库中含反相器和 $n$ -输入与非门,  $n = 2, 3, \dots$

### □ → 到或非门

- 库中含反相器和 $n$ -输入或非门,  $n = 2, 3, \dots$


---

- 映射到与非门

- 库中含反相器和n-输入与非门,  $n = 2, 3, \dots$

- 映射过程:

- ① 用与非门替换掉与门和或门

 


---

- 映射到与非门

- 库中含反相器和n-输入与非门,  $n = 2, 3, \dots$

- 映射过程:

- ② 将反相器推过电路中的扇出点

 


---

- 映射到与非门

- 库中含反相器和n-输入与非门,  $n = 2, 3, \dots$ ;

- 映射过程:

- ③ 抵消掉反相器对

 



---

- 映射到与非门

- 库中含反相器和n-输入与非门,  $n = 2, 3, \dots$

- 映射过程:



- ④ 重复②和③直到在a和b之间只存在1个反相器:

- a. 电路输入或与非门的输出



- b. 与非门输入

- 为什么要进行重复进行②和③?

# 例子

  

# 例子

  

\_\_\_\_\_




---

- 映射到或非门

- 库中含反相器和n-输入或非门,  $n = 2, 3, \dots$

- 映射过程:

- ① 用或非门替换掉与门和或门

 

---

- 映射到或非门

- 库中含反相器和n-输入或非门,  $n = 2, 3, \dots$

- 映射过程:

- ② 将反相器推过电路中的扇出点


- ③ 抵消掉反相器对

- ④ 重复②和③直到在a和b之间只存在1个反相器:


- a. 电路输入或或非门的输出

- b. 或非门输入


# 例子

 

(a)

 

(b)

 

(c)

---

- 5. 验证

- 人工逻辑分析

- 模拟



## ■ 人工逻辑分析

- 找出实现电路真值表或方程式
- 将实现电路真值表和规范真值表进行比较，或
- 证明实现电路的方程式和规范方程式等价

$$T_1 = \overline{\overline{C + D}} = C + D$$

$$W = \overline{A} (\overline{T_1 B}) = A + B T_1$$

$$X = (T_1 B) (B \overline{C} \overline{D}) = \overline{B} T_1 + B \overline{C} \overline{D}$$

$$Y = \overline{C \overline{D}} + \overline{\overline{C} D} = CD + \overline{C} \overline{D}$$

Input BCD A B C D	Output Excess-3 WXYZ
0 0 0 0	0 0 1 1
0 0 0 1	0 1 0 0
0 0 1 0	0 1 0 1
0 0 1 1	0 1 1 0
0 1 0 0	0 1 1 1
0 1 0 1	1 0 0 0
0 1 1 0	1 0 0 1
0 1 1 1	1 0 1 0
1 0 0 0	1 0 1 1
1 0 0 1	1 1 0 0

---

## ■ 模拟

□ 以Verilog为例：Verilog是一种硬件描述语言

① 使用Verilog 对电路进行编程实现

② 编写测试程序，即TestBench

➤ 产生模拟信号

➤ 将产生信号加到实现电路上

③ 将输出与期望值比较


---

## ■ 模拟

- 使用图编辑器或者文本编辑器对实现电路进行一个门级表示;
- 采用波形编辑器或者文本编辑器来输入一个测试，这个测试是输入组合的一个序列;
  - 如果所有的响应是正确的，那就能保证实现电路的正确性;
  - 由于所有可能的输入组合的短缺，因此生成这样的测试有一定难度.


## ■ 模拟

### □ 输入BCD码到余三码转换器的原理图

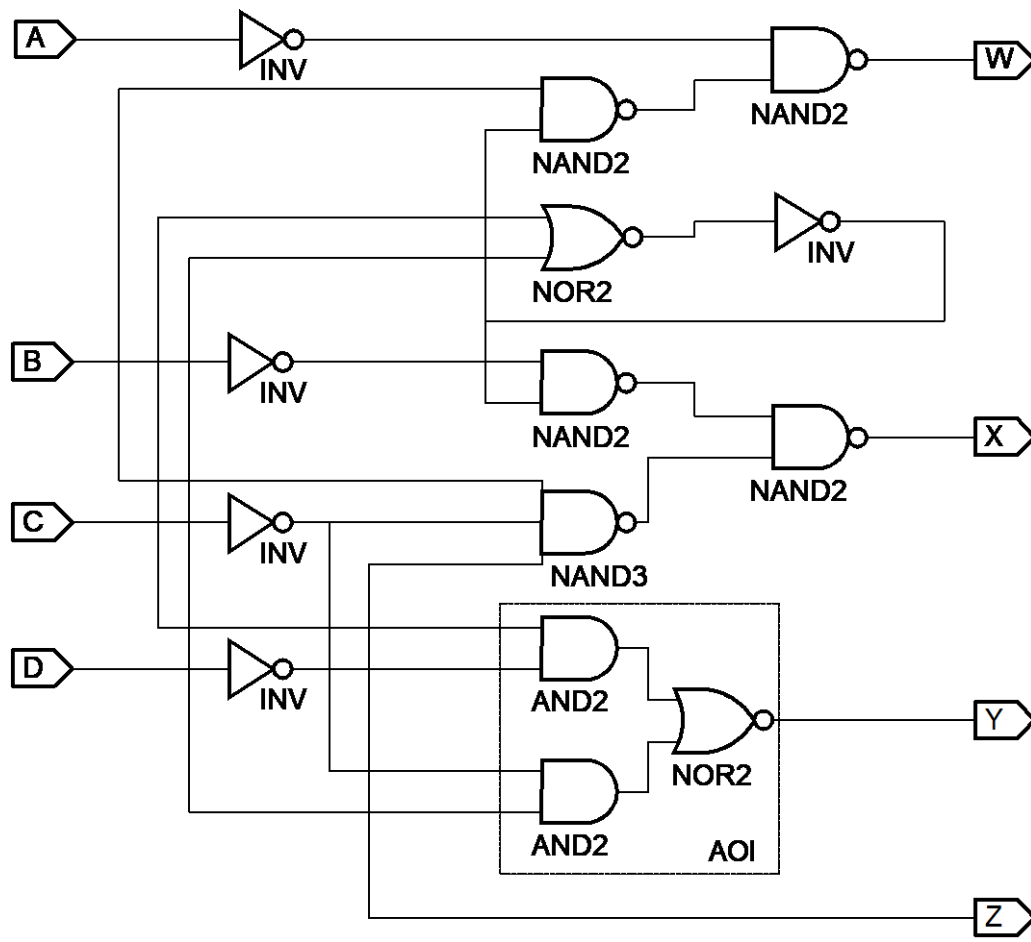

## ■ 模拟


□ 输入一个波形，其包含所有可能的输入组合

 

□ 所有的BCD码组合是否都出现了？

## ■ 模拟

□ 输入一个波形，其包含所有可能的输入组合

 

□ 所有的模拟输出组合是否和原始真值表一致？

---

- 例子：一个加法器

- ① 使用Verilog 对电路进行编程实现

```
1  module add(a,b,c,d,e); // 模块接口
2  input [5:0] a; // 输入信号a
3  input [5:0] b; // 输入信号b
4  input [5:0] c; // 输入信号a
5  input [5:0] d; // 输入信号b
6
7  output[7:0] e; // 求和输出信号
```

## ■ 例子：一个加法器

### ② 编写TestBench: 产生模拟信号

```
initial
begin    // initial 是仿真用的初始化关键词
    a=0 ; // 必须初始化输入信号
    b=0 ;
    c=0 ;
    d=0
    for(i=1;i<31;i=i+1)
        begin
            #10 ; a = i; b = i; c = i; d = i;
        end
end
```



---

- 例子：一个加法器

② 编写TestBench: 将产生信号加到实现电路上

```
// 调用被仿真模块模块
add uut (
    .a(a),
    .b(b),
    .c(c),
    .d(d),
    .e(e));
```

## ■ 例子：一个加法器

### ③ 将输出与期望值比较

Name	Value	0 ns					20 ns					40 ns				
+ a[5:0]	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
+ b[5:0]	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
+ c[5:0]	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
+ d[5:0]	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
+ e[7:0]	16	0	4	8	12	16	0	4	8	12	16	0	4	8	12	16