

实验四 综合电路设计实验报告

1. 实验题目


- 人行交通灯设计与实现 (难度系数: 0.8)

人行交通灯描述如下:


- “人行交通灯” 用两只不同颜色的 LED 灯显示;
- 红、绿两灯点亮时间比为 30:20;
- 红、绿两灯亮时, 用两位数码管以 “倒计时” 方式显示剩余时间;
- 最后三秒时 “闪烁” LED 灯, 以表示临近结束
- 开机自动运行, 显示时间单位为 “秒 (S) ” 。

2. 电路设计

综合前:

 

综合后:

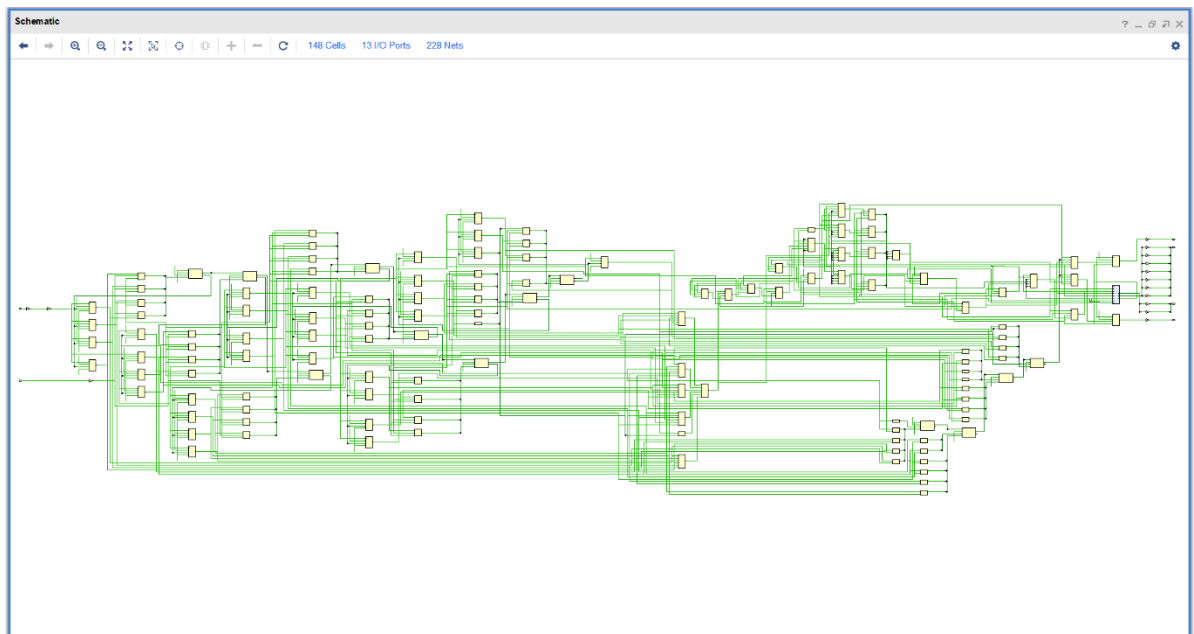

电路分为三个模块：顶层控制模块（时序电路）、显示控制模块（时序电路）、十六进制码到七段数码管转换模块（组合电路）。

3. 电路实现

main.v（顶层控制模块）：

```
`timescale 1ns / 1ps
// 顶层控制模块
module traffic_light(
    input CLOCK, // 时钟信号
    input RESET, // 复位信号
    output reg LED_RED, // 红灯信号
    output reg LED_GREEN, // 绿灯信号
    output [6:0] DISP, // 七段数码管的 LED 信号
    output [1:0] DISP_D // 七段数码管的段选信号
);
    parameter ONE_SECOND=100000000, HALF_SECOND=ONE_SECOND/2; // ONE_SECOND 是指多少个时钟周期被当成红绿灯的一“秒”
    parameter RED_TIME=8'h30, GREEN_TIME=8'h20, BLINK_TIME_RED=8'h03, BLINK_TIME_GREEN=8'h03; // 分别为红灯和绿灯的持续时间和闪烁时间（秒），2 位 BCD 码

    integer CLOCK_COUNTER=0; // 时钟计数器
    reg [7:0] num=RED_TIME; // 现在倒计时上显示的数字
    reg isgreen=1'b0; // 现在是红灯亮还是绿灯亮，0 = 红灯亮，1 = 绿灯亮

    // 时钟计数：
    always @(posedge CLOCK or negedge RESET) begin
        if (!RESET || CLOCK_COUNTER==ONE_SECOND) begin
            CLOCK_COUNTER=0;
        end
        CLOCK_COUNTER=CLOCK_COUNTER+1;
    end

    // 控制显示的数字和红绿灯哪个亮：
    always @(posedge CLOCK or negedge RESET) begin
        if (!RESET) begin
            isgreen=1'b0; // 复位后红灯先亮
            num=RED_TIME;
        end else if (CLOCK_COUNTER==ONE_SECOND) begin
            if (num[3:0] != 4'h0) begin
                num=num-8'h01;
            end else begin
```

```

        if (num[7:4] != 4'h0) begin
            num = {num[7:4] - 4'h1, 4'h9};
        end else begin
            isgreen = ~isgreen;
            num = isgreen ? GREEN_TIME : RED_TIME;
        end
    end
end

// 点亮该亮的红绿灯
always @(posedge CLOCK or negedge RESET) begin
    if (!RESET) begin
        LED_RED <= 1'b1;
        LED_GREEN <= 1'b1; // 按住复位按钮时红绿灯都亮
    end else if (isgreen) begin
        LED_RED <= 1'b0;
        LED_GREEN <= (num <= BLINK_TIME_GREEN && CLOCK_COUNTER <= HALF_SECONDS) ? 1'b0 : 1'b1;
    end else begin
        LED_RED <= (num <= BLINK_TIME_RED && CLOCK_COUNTER <= HALF_SECONDS) ? 1'b0 : 1'b1;
        LED_GREEN <= 1'b0;
    end
end

// 实例化显示控制模块，通过 num 来控制显示的数字
display_control display_control1(
    .CLOCK(CLOCK),
    .RESET(RESET),
    .num(num),
    .DISP(DISPLAY),
    .DISP_D(DISPLAY_D)
);

endmodule

```

display_control.v (显示控制模块):

```

`timescale 1ns / 1ps
// 显示控制模块
module display_control(
    input CLOCK, // 时钟信号
    input RESET, // 复位信号

```

```

input [7:0] num, // 要显示的数字, 2 位 BCD 码或十六进制数
output reg [6:0] DISP, // 七段数码管的 LED 信号
output reg [1:0] DISP_D // 七段数码管的段选信号
);
parameter CLOCKS_PER_FRAME=2000000,CLOCKS_PER_HALF_FRAME=CLOCKS_PER_FRAME/2; // CLOCKS_PER_FRAME 代表每隔多少个时钟周期就刷新一遍显示的数字
integer CLOCK_COUNTER=0; // 时钟计数器
wire [6:0] DISP_LO,DISP_HI; // 分别是低位和高位的七段数码管的 LED 信号

// 时钟计数:
always @(posedge CLOCK or negedge RESET) begin
    if (!RESET||CLOCK_COUNTER==CLOCKS_PER_FRAME) begin
        CLOCK_COUNTER=0;
    end
    CLOCK_COUNTER=CLOCK_COUNTER+1;
end

// 显示数字:
always @(posedge CLOCK or negedge RESET) begin
    if (!RESET) begin
        DISP_D<=2'b11;
        DISP<=7'h7f; // 按住复位按钮时点亮所有灯
    end else if (CLOCK_COUNTER<=CLOCKS_PER_HALF_FRAME) begin
        DISP_D<=2'b01;
        DISP<=DISP_LO;
    end else begin
        DISP_D<=2'b10;
        DISP<=DISP_HI;
    end
end

// 实例化十六进制码到七段数码管转换模块
num2DISP num2DISP1(
    .num(num[3:0]),
    .DISP(DISP_LO)
);

num2DISP num2DISP2(
    .num(num[7:4]),
    .DISP(DISP_HI)
);
endmodule

```

num2DISP.v (十六进制码到七段数码管转换模块):

```

`timescale 1ns / 1ps
// 十六进制码到七段数码管转换模块
module num2DISP(
    input [3:0] num, // 输入一位十六进制数
    output [6:0] DISP // 输出七段数码管的 LED 信号
);
    assign DISP[6]=(num==4'h1|num==4'h4|num==4'hb|num==4'hc|num==4'
hd)?1'b0:1'b1; // segment a
    assign DISP[5]=(num==4'h5|num==4'h6|num==4'hb|num==4'hc|num==4'
he|num==4'hf)?1'b0:1'b1; // segment b
    assign DISP[4]=(num==4'h2|num==4'hc|num==4'he|num==4'hf)?1'b0:1'
b1; // segment c
    assign DISP[3]=(num==4'h1|num==4'h4|num==4'h7|num==4'ha|num==4'
hf)?1'b0:1'b1; // segment d
    assign DISP[2]=(num==4'h1|num==4'h3|num==4'h4|num==4'h5|num==4'
h7|num==4'h9)?1'b0:1'b1; // segment e
    assign DISP[1]=(num==4'h1|num==4'h2|num==4'h3|num==4'h7|num==4'
hc|num==4'hd)?1'b0:1'b1; // segment f
    assign DISP[0]=(num==4'h0|num==4'h1|num==4'h7)?1'b0:1'b1; // segm
ent g
endmodule

```

4. 电路验证

a) TestBench

testbench.v (时钟周期 4ns):

```

`timescale 1ns / 1ps
module testbench(
);
    reg CLOCK=1'b0,RESET=1'b0; // 时钟和复位信号
    wire LED_RED,LED_GREEN; // 红绿灯 LED 信号
    wire [6:0] DISP; // 七段数码管的 LED 信号
    wire [1:0] DISP_D; // 七段数码管的段选信号
    parameter PERIOD=4,HALF_PERIOD=PERIOD/2; // 时钟周期

    // 生成时钟:
    always begin
        #HALF_PERIOD;
        CLOCK=~CLOCK;
    end
end

```

```

initial begin
    RESET=1'b1;
    #(HALF_PERIOD*5/2);
    RESET=1'b0;
    #PERIOD;
    RESET=1'b1;
    #(PERIOD*500); // 500 个周期后结束仿真
    $finish;
end


// 实例化待测模块
traffic_light traffic_light1(
    .CLOCK(CLOCK),
    .RESET(RESET),
    .LED_RED(LED_RED),
    .LED_GREEN(LED_GREEN),
    .DISP(DISP),
    .DISP_D(DISP_D)
);
endmodule

```

b) 仿真结果

仿真时把 main.v 中的 ONE_SECOND 参数设为 8，即每秒等于 8 个时钟周期（每个时钟周期 4ns），把 display_control 中的 CLOCKS_PER_FRAME 设成 2，即每 2 个时钟周期刷新一遍显示的数字。

前约 500 个周期的仿真结果：

 

可以看到仿真结果是正确的，不管是红灯变绿灯还是绿灯变红灯，变灯之前都闪了3秒。

5. 电路上板

仿真时把 main.v 中的 ONE_SECOND 参数设为 100000000, 因为 T5 管脚的时钟频率是 100MHz; 把 display_control 中的 CLOCKS_PER_FRAME 设成 2000000, 即每 1/50 秒刷新一遍显示的数字。

管脚配置：

| I/O Ports | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------|------|------------|-------|------|----------------|
| Name | Direction | Neg Diff Pair | Package Pin | Fixed | Bank | I/O Std | Vcco | Vref | Drive Strength |
| All ports (13) | | | | | | | | | |
| DISP (7) | OUT | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| DISP[6] | OUT | | B4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| DISP[5] | OUT | | A4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| DISP[4] | OUT | | A3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| DISP[3] | OUT | | B1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| DISP[2] | OUT | | A1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| DISP[1] | OUT | | B3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| DISP[0] | OUT | | B2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| DISP_D (2) | OUT | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| DISP_D[1] | OUT | | C2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| DISP_D[0] | OUT | | G2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| Scalar ports (4) | | | | | | | | | |
| CLOCK | IN | | T5 | <input checked="" type="checkbox"/> | 34 | LVC MOS25* | 2.500 | | |
| LED_GRE | OUT | | K2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| LED_RED | OUT | | J4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35 | LVC MOS25* | 2.500 | 12 | |
| RESET | IN | | P15 | <input checked="" type="checkbox"/> | 14 | LVC MOS25* | 2.500 | | |

6. 实验心得

不要在不同的 always 块中对同一个变量赋值，每个 always 块中最好只写一个 if 语句。把不同的功能分成不同的模块，可以重用一些模块。