

[读书笔记]CSAPP: 11[B]处理器体系结构: 基础



深度人工dazed
阿巴阿巴阿巴

关注他

15 人赞同了该文章

指令集⁺体系结构 (Instruction-Set Architecture, ISA)：一个处理器支持的指令和指令的字节级编码，称为处理器的ISA。ISA在编译器编写者和处理器设计人员之间提供一层**抽象**，编译器编写者只需要知道该处理器支持哪些指令，以及这些指令是如何编码的；处理器设计人员要建造出执行这些指令的处理器。

不同处理器家族，比如Intel IA32和x86-64、IBM和ARM，都有不同的ISA，意味着程序编译出来的**可执行文件⁺**不能在不同处理器上运行，因为它们具有不同的ISA。而同一个处理器家族的ISA通常是可兼容的。

需要注意，现代处理器的实际工作方式可能和ISA隐含的计算模型相差很大。ISA模型隐含的是顺序执行每条指令，但是为了提高效率，处理器会同时处理多条指令的不同部分，并且采用一些特殊机制保证处理器运行结果和顺序执行相同。

本章首先定义了一个简单的指令集Y86-64，作为处理器实现的运行实例。本章可以分成以下**三部分**内容：

1. 提供一些硬件设计背景，描述处理器中使用的基本结构块以及它们如何连接和操作的。
2. 给出一个基于顺序操作、功能正确的Y86-64处理器。每个时钟周期执行一条完整得到Y86-64指令。
3. 创建一个**流水线化的处理器 (Pipelined processor)**，处理器将每条指令分成五个阶段，每个阶段在独立的硬件部分或阶段处理，由此处理器能同时执行五条指令的不同阶段。

1 硬件控制语言HCL

硬件描述语言⁺ (Hardware Description Language, HDL) 可以用来描述硬件结构，是一种文本语言，类似于编程语言，包括Verilog和VHDL。**逻辑合成程序 (Logic Synthesis)** 可以根据HDL的描述来生成有效的电路设计。所以从手工设计电路到合成生成的转变，就好像从手写汇编到高级语言的转变。

硬件控制语言 (Hardware Control Language, HCL) 只表达硬件设计的控制部分，只有有限的操作集合，也没有模块化，可以参考[这里](#)。

这么课开发了将HCL翻译成Verilog的工具，然后结合基本硬件单元的Verilog代码，就能产生HDL描述，由此就能合成实际能工作的**微处理器⁺**了。可以参考[这里](#)。

2 逻辑设计

当前逻辑 1 是由1.0伏特左右的高电压表示，逻辑 0 是由0.0伏特左右的低电压表示。

实现一个数字系统主要有**三个组成部分**：

1. 计算对位进行操作的函数的组合逻辑
2. 存储位的存储器单元
3. 控制存储器单元更新的时钟信号



2.1 组合逻辑

逻辑门是数字电路的**基本计算单元**。如下图所示

 


图 4-9 逻辑门类型。每个门产生的输出等于它输入的某个布尔函数


其中第一行是布尔表达式，第二行是标准符号，第三行是HCL表达式。我们可以将AND和OR扩展到多个输入的版本。

注意： 1. 逻辑门只对单个位的值进行操作。2. 当一个门的输入发生变化时，输出会很快相应变化。

将很多逻辑门组合成一个实现某种功能的网，就能构成**计算块 (Computational block)**，称为**组合电路 (Combinational Circuits)**。想要构建有效的组合电路，有以下限制：

- 每个逻辑门的输入必须连接到以下其中之一：
 - 一个系统输入
 - 某个存储器单元的输出
 - 某个逻辑门的输出
- 两个或多个逻辑门的输出不能连接在一起
- 网络不能形成回路


例1：

 

HCL表达式： `bool eq = (a && b) || (!a && !b);`

功能： 用来判断输入 a 和 b 是否相同，结果保存在 eq 中。

例2：

 

HCL表达式: `bool out = (s && a) || (!s && b);`


功能: 该组合电路称为**多路复用器 (Multiplexor, MUX)**，当 $s=1$ 时，`out` 的值就是 `a` 的值；当 $s=0$ 时，`out` 值就是 `b` 的值。

HCL表达式和C语言逻辑表达式⁺区别:

- `=` 在HCL表达式中表示给表达式赋予的名字
- 组合电路中输出会持续相应输入的变化，而C语言只有在程序执行过程中遇到了才进行求值
- 逻辑门只允许对0和1进行操作，而C语言将0表示为FALSE，将其余任意值表示为TRUE
- C语言中存在部分求值的特点，组合逻辑中不存在

以上HCL都是对单个位进行运算的，可以很容易对其进行扩展实现对数据字 (**Word**) 进行操作的电路。


例1:

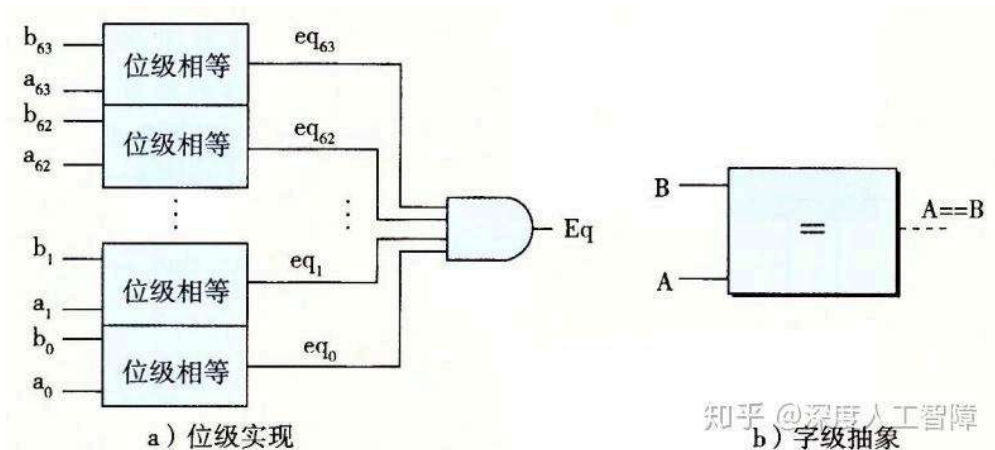

直接合并64个位级相等的组合电路，再加上一个逻辑与门，就能得到一个64位的字级相等组合电路。右边是对其的抽象，其中实线表示字级信号，虚线表示布尔信号。

为了简单，可以将所有字级信号都声明为int，不指定字的大小，则该组合电路可以由两个int类型的参数A和B构成的HCL表达式描述 `bool Eq = (A == B);`。

例2:

 

这是一个64位字级多路复用器电路。这里只产生了一次 $!s$ ，可以减少需要的逻辑门⁺数量。在HCL中，多路复用器函数可以用情况表达式（Case Expression）来描述


```
[
  select1 : expr1;
  select2 : expr2;
  ...
  selectk : exprk;
]
```

其中，select 是布尔表达式，expr 是字级表达式。

注意：1. 在HCL中，不要求不同的选择表达式之间是互斥的，但是实际的多路复用器⁺的信号必须互斥。2. 选择表达式是顺序求值的，所以后续的选择表达式可以在之前的选择表达式的基础上进行简化。

右侧是字级多路复用器的抽象，根据HCL表达式可知，首先根据 s 的值来判断是否选择 A ，如果不选择，就一定会选择 B 。

例3：

 

这是一个通过两个信号来控制的四路复用器。对应的HCL表达式为

```
word Out4 = [
  !s1 && !s2 : A; #00
  !s1       : B; #01
  !s2       : C; #10
]
```

```

1          : D; #11
]

```

而我们需要从两位 code 中提取出两个信号，可以通过相等测试：

```

bool s1 = code == 2 || code == 3;
bool s0 = code == 1 || code == 3;

```


也可以通过**判断集合关系⁺**的方式，其通用格式为 `iexpr in {iexpr1, iexpr2, ..., iexprk}`，所以可以表示为

```

bool s1 = code in {2,3};
bool s0 = code in {1,3};

```

 比较重要的一个字级组合电路是**算术/逻辑单元 (ALU)**，它包含3个输入：标号为A和B的两个数据输入，以及一个控制输入。根据控制输入的值来选择要对A和B进行的运算。如下图所示，是位Y86-64设计的ALU模型。



注意：组合电路值进行逻辑运算，不设计存储信息，当某个抽象能够存储信息，就不是组合电路。

2.2 存储器和时钟

为了产生**时序电路⁺ (Sequential Circuit)**，即存在状态并且能在这个状态上进行计算的系统，我们必须引入按位存储信息的设备。而这些存储设备是由同一个具有周期性信号的**时钟**控制的，决定什么时候将新值保存到存储器中。

主要有**两类存储器设备**：

- **时钟寄存器（寄存器）**：存储单个位或字，主要作为电路不同部分的组合逻辑之间的屏障。
- **随机访问存储器（内存）**：存储多个字，用地址来选择读写哪个字。**包括：**
 - **处理器的虚拟内存系统**：通过操作系统对存储器进行抽象，使得处理器可以在很大的地址空间中访问，地址为虚拟内存的索引值。
 - **寄存器文件**：是一个以寄存器标识符为地址，存储着对应程序寄存器值的随机访问存储器。在IA32或Y86-64处理器中，有15个程序寄存器（`%rax ~ %r14`）。

这里要注意区分机器级编程中的寄存器和硬件中的寄存器

- **硬件**：寄存器指的是时钟寄存器，直接将它的输入和输出连接到电路的其他部分。这里称为硬件寄存器。
- **机器级编程**：寄存器代表的是存储在寄存器文件中的，CPU中少数可寻址的字，地址为寄存器标识符。这里称为程序寄存器。


2.2.1 硬件寄存器



如上图所示，硬件寄存器大多数时候会保持在稳定状态 x ，产生的输出也是它当前的状态。当寄存器的输入发生改变时，寄存器的输出也不会马上变化，而是等时钟变成高电位时，才会将当前状态修改为输入值。由此将当前寄存器两侧的逻辑电路分隔开来。

Y86-64处理器会使用硬件寄存器来保存程序计数器⁺（PC）、条件代码（CC）和程序状态（Stat）。


2.2.2 寄存器文件

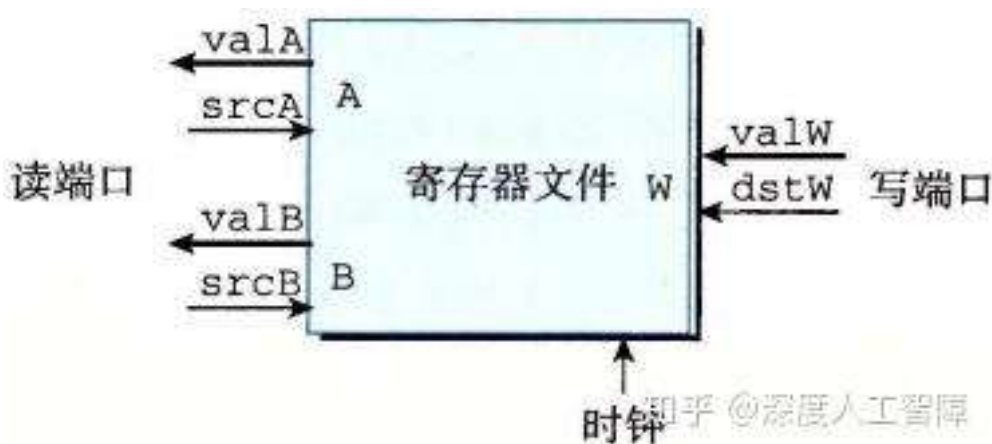

寄存器文件包含两个读端口和一个写端口，意味着能读取两个程序寄存器的同时对第三个寄存器进行写操作。这里的地址就是程序寄存器标识符。

寄存器文件的写入操作受时钟信号控制，只有当时钟为高电平时，才将 $valW$ 中的值写入 $dstW$ 指示的程序寄存器中。

2.2.3 虚拟内存系统⁺

 

处理器用虚拟内存来保存程序数据。read 和 write 是两个标志位，用来控制当前是要读还是写。包含通过逻辑电路实现的边界检查，如果地址超过虚拟内存地址空间，就会使得 $error=1$ 。

虚拟内存的写入操作受时钟信号控制，只有当 $write=1$ 并且时钟为高电平时，才会将 data in 的数据保存到对应地址的位置。

注意：向存储器（时钟寄存器、随机访问存储器）写入值时会受到时钟的控制，所以存在时序，而向存储器读取值时不受到时钟的控制，不存在时序，可以直接将其近似于逻辑电路，输入地址，一段延迟后，就会将值返回到输出中。